

題目說明

一、說明

1. 考生請攜帶足以證明本人的身分證件(須貼有照片，如身分證、駕照、學生證或健保 IC 卡)，依排定的報到時間完成報到手續，未完成報到程序的考生不得參加實作測試。
2. 考生須具備辨識電阻色碼、電阻與二極體元件電路接線以及使用三用電表量測電阻、電壓之能力。
3. 考場提供考試所需電子零件（包括電阻、二極體等）、數位式電源供應器(含鱷魚夾電源線)、麵包板、數位式三用電表與單芯線，考生不得自行攜帶。
4. 考場提供之數位式三用電表型號為 DMM-93B+，考生須能自行調整刻度以量測電阻值及直流電壓值。
5. 電源供應器(型號：MOTECH LPS305 或 GWINSTEK GPS-3303)輸出電壓已依考題要求預先設定，考生勿做任何更動，只需確認電壓無誤即可。
6. 考試開始 10 分鐘內，考生若發光二極體、二極體與電阻有缺少、錯誤、或誤差超過 5%，可提出要求更換，超過時間更換電阻，每顆扣減 5 分至 0 分為止。
7. 考生對麵包板及電源供應器有問題，可提出要求更換，但不得要求延長考試時間。
8. 考生測試結束後，不得將第 3 項考場提供的考試設備攜出，並將考試位置整理乾淨，否則以『0 分』計。
9. 考生須依排定的座位入座，實作時間為 30 分鐘，不得提早離場。坐錯位置或提早離場者，其實作成績以『0 分』計。

二、實作題目

電路圖					
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 考生須在由考場提供的麵包板、電阻、二極體與發光二極體連接此檢測電路。 2. 電壓 V 值與電阻 R1~R6 值於考試題目卷內指定。 3. 檢測項目： <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/>給定 R1~R6 電阻值，寫出指定 5 個電阻色碼(不含誤差值色碼)。 <input checked="" type="checkbox"/>使用三用電表(指針式或數位式均可)量測指定節點的電壓值。 				
評分標準	<table border="1"> <thead> <tr> <th>電阻色碼(不含誤差值色碼) - 50 分</th> <th>節點量測電壓值 - 50 分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1. 對 5 個 ---- 50 分。 2. 對 4 個 ---- 40 分。 3. 對 3 個 ---- 30 分。 4. 對 2 個 ---- 20 分。 5. 對 1 個 ---- 10 分。 6. 5 個全錯 ---- 0 分。 </td> <td> 1. 量測值誤差小於 15%(含) --- 50 分。 2. 量測值誤差 15%~20%(含) --- 35 分。 3. 量測值誤差 20%~30%(含) --- 20 分。 4. 量測值誤差 > 30%(不含) --- 0 分。 5. 正負號錯誤扣 15 分。 </td> </tr> </tbody> </table>	電阻色碼(不含誤差值色碼) - 50 分	節點量測電壓值 - 50 分	1. 對 5 個 ---- 50 分。 2. 對 4 個 ---- 40 分。 3. 對 3 個 ---- 30 分。 4. 對 2 個 ---- 20 分。 5. 對 1 個 ---- 10 分。 6. 5 個全錯 ---- 0 分。	1. 量測值誤差小於 15%(含) --- 50 分。 2. 量測值誤差 15%~20%(含) --- 35 分。 3. 量測值誤差 20%~30%(含) --- 20 分。 4. 量測值誤差 > 30%(不含) --- 0 分。 5. 正負號錯誤扣 15 分。
電阻色碼(不含誤差值色碼) - 50 分	節點量測電壓值 - 50 分				
1. 對 5 個 ---- 50 分。 2. 對 4 個 ---- 40 分。 3. 對 3 個 ---- 30 分。 4. 對 2 個 ---- 20 分。 5. 對 1 個 ---- 10 分。 6. 5 個全錯 ---- 0 分。	1. 量測值誤差小於 15%(含) --- 50 分。 2. 量測值誤差 15%~20%(含) --- 35 分。 3. 量測值誤差 20%~30%(含) --- 20 分。 4. 量測值誤差 > 30%(不含) --- 0 分。 5. 正負號錯誤扣 15 分。				

範例


三、考題參考樣式

108 學年度南臺科技大學光電工程系四技甄選入學實作考題

報名序號：_____ 姓名：_____ 報考組別：
 光電工程系電機與電子群電機類
 光電工程系電機與電子群資電類
 (請勾選報名之系組)

分組座號：_____

說明	1. 考生須在由考場提供的麵包板、電阻與二極體連接檢測電路。 2. 電壓源由數位電源供應器輸入。 3. 檢測項目： <input checked="" type="checkbox"/> 給定 R1~R6 電阻值，寫出指定 5 個電阻色碼(不含誤差值色碼)。 <input checked="" type="checkbox"/> 使用三用電表量測指定節點的電壓值。 4. 考生請在相關位置，書寫答案。	得 分

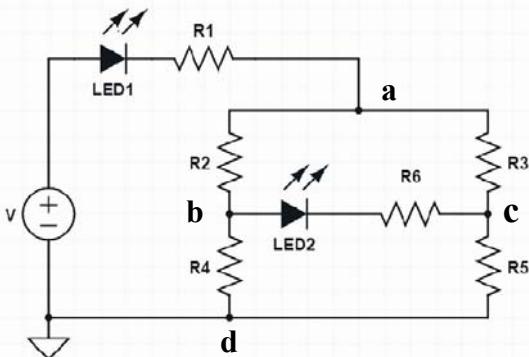

$V = +10V$
 $R1 = 1 k\Omega \quad R2 = 510\Omega$
 $R3 = 2.4 k\Omega \quad R4 = 5.5 k\Omega$
 $R5 = 3.3 k\Omega \quad R6 = 220 \Omega$
 LED1 = 發光二極體
 LED2 = 發光二極體

題目與答案			
電阻編號	答案-色碼(50%) (不含誤差值色碼)	量測節點(50%)	量測電壓值答案 (含單位)
R1(解答範例)	棕黑紅	V_{bc}	V
R2			
R3			
R4			
R5			
R6			
電阻逾時更換扣分	更換電阻數量：_____ 顆	扣分：_____ 分 (每顆 5 分)	

請考生特別注意：

※電壓值與電阻值僅供說明用，實際考試時會另行給定。

※量測節點位置僅供說明用，實際考試時會另行指定。

※實際考試時，電子零件的型號、方向、位置可能會與參考電路圖不同。